2 차 종합 평가

작성자: 이상훈

- * 모든 프로그래밍 문제는 함수를 작성하지 않을 경우 40% 감점
- * 수학 문제는 풀이 과정이 생략될 경우 50% 감점
- 1. 두 달째 접어들면서 느낀점을 작성하시오. (배점: 5 점)
- 2. LED 3 개를 키는 프로그램을 작성하시오. (배점: 1.5 점)
- 3. 어두워지면 LED 가 켜지게 하시오. (배점: 1.5 점)
- 4. 서보 모터에 랜덤으로 PWM 을 입력하시오. (구동 범위 내에서) (배점: 1.5 점)
- 5. 서보 모터의 각속도를 측정하시오. (배점: 1.5 점)
- 6. 서보 모터의 각가속도를 측정하시오. (배점: 1.5 점)
- 7. 이를 기반으로 회전한 각도를 측정하시오. (배점: 1.5 점)
- 8. 모터의 토크를 계산해야 하는 이유가 무엇인가 ? (배점: 1.5 점)
- 9. RTOS 상에서 두 개의 태스크를 만들어 멀티태스킹 시키시오. (배점: 1.5 점)

- 10. CAN 통신으로 보낸 메시지를 UART 로 출력하시오. (배점: 1.5 점)
- 11. CAN 메시지로 LED 를 키시오. (배점: 1.5 점)
- 12. CAN 메시지로 서보 모터를 구동시키시오. (배점: 1.5 점)
- 13. CAN 메시지로 BLDC 모터를 구동시키시오. (배점: 1.5 점)
- 14. CAN 메시지로 부저를 활성화 하시오. (배점: 1.5 점)
- 15. Lidar 로 거리를 측정하고 일정거리 이상 접근하면 부저를 활성화하시오. (배점: 1.5 점)
- 16. RF 송수신기를 활용하여 서보모터를 제어하시오. (배점: 1.5 점)
- 17. RF 송수신기를 활용하여 BLDC 모터를 구동하시오. (배점: 1.5 점)
- 18. RF 송수신기의 스위치를 올리면 LED 가 켜지게 하시오. (배점: 1.5 점)
- 19. 일정 속도 이상이 되면 LED 가 점멸하고 부저가 울리게 하시오. (배점: 1.5 점)
- 20. UART 로 a 를 누르면 BLDC 모터 속도가 증가되게 하사오. (배점: 1.5 점)
- 21. UART 로 m 을 누르면 BLDC 모터 속도가 감소되게 하시오. (배점: 1.5 점)

- 22. 서보 모터 두개를 일자로 붙이고 양쪽 모두에 적절한 PWM 을 넣고 한쪽을 기준으로 각속도를 파악하시오.(배점: 1.5 점)
- 23. 이를 기반으로 각가속도를 파악하시오. (배점: 1.5 점)

29.
$$2y'' + 4y' + 2 = x^2 + x + 1$$
 을 구하시오. (배점: 1.5 점)


31.
$$x^2y'' + 5xy' + 4y = 0$$
을 구하시오. (배점: 1.5 점)

$$32. y'' + 4y' + 3 = 0$$
을 구하시오. (배점: 1.5 점)

- 34. y" + 3y' + 2y = 0 을 구하시오. (배점: 1.5 점)
- 35. 1 을 라플라스 변환하시오. (배점: 1.5 점)
- 36. t 에 대해 라플라스 변환하시오. (배점: 1.5 점)
- 37. t^2 에 대해 라플라스 변환하시오. (배점: 1.5 점)
- 38. e^2t 에 대해 라플라스 변환하시오. (배점: 1.5 점)
- 39. cos(7t) 에 대해 라플라스 변환하시오. (배점: 1.5 점)
- 40. sin(2t) 에 대해 부분적분을 활용하여 라플라스 변환을 수행하시오. (배점: 1.5 점)
- 41. e^x 에 대한 맥클로닌 급수 전개를 수행하시오. (배점: 1.5 점)
- 42. 테일러 급수 전개를 활용하기 위한 전제 조건은 무엇인가 ? (배점: 1.5 점)
- 43. y" + 3y' + 2y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1 을 라플라스 변환을 활용하여 풀이하시오. (배점: 1.5 점)
- 44. y' + 4y = 3, y(0) = 1을 라플라스 변환을 활용하여 풀이하시오. (배점: 1.5 점)
- 45. (e^-3s) * 9 * {s / (s^2 + 3)} 을 시간의 함수로 변환하시오. (배점: 1.5 점)
- 46. 톱니파를 푸리에 급수 형태로 표현해보시오. (배점: 1.5 점)


[복합 문제] 아래 회로들을 보고 물음에 답하시오.

47. 아래 회로의 전류 함수를 구하시오.(배점: 1.5 점)

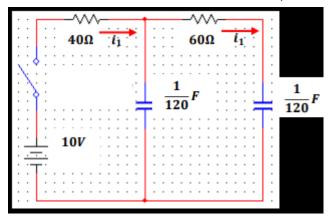


- 48. 해당 회로의 전압 함수를 구하시오. (배점: 1.5 점)
- 49. 아래 회로에서 전류 및 전압에 대한 해석을 수행하시오. (배점: 1.5 점)

0 초인 경우

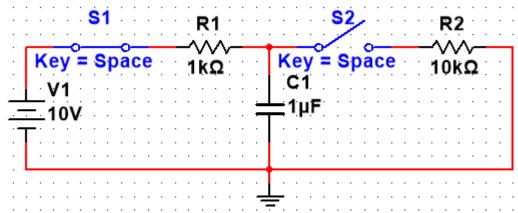


1 초인 경우

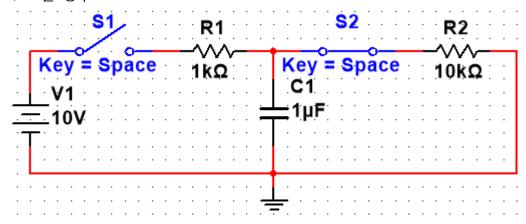

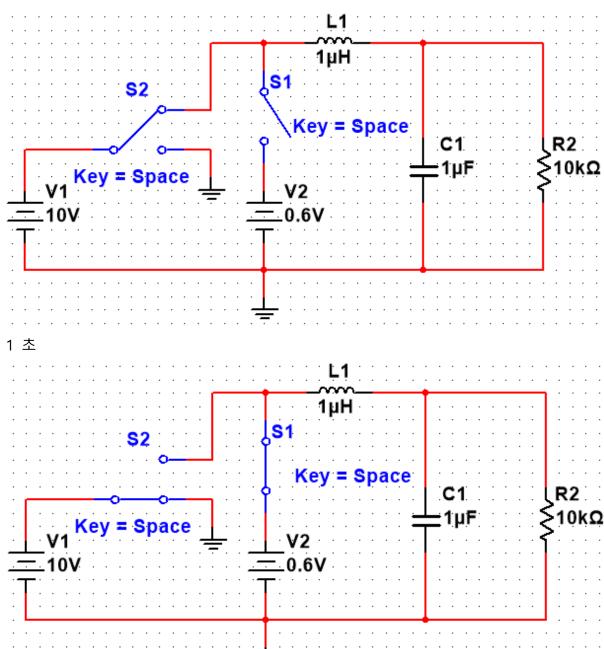50. 아래 회로에 대한 전류 및 전압에 대한 해석을 수행하시오. (배점: 1.5 점)





51. -pi ~ pi 의 주기를 가지는 사각파를 푸리에 급수 형태로 표현하시오. (배점: 1.5 점)

52. 이를 C 프로그램으로 작성하여 출력하게 하시오(배점: 20점)